

5. AM

1 目的

AM と復調の原理及びそれを実現する回路の動作を理解する.

2 AM の変調・復調の原理

無線通信では, 高い周波数の電磁波を用いなければ, 電波の放射が能率よく行われない. そこで, 音声のような情報信号をどのようにして高周波にのせるかということが問題となる. その一つの方法が AM 変調であり, 高周波 (搬送波) の振幅を情報信号 (変調波) で変化させる方法である.

いま, 搬送波 v_c が

$$v_c = V_c \cos \omega_c t \quad (1)$$

で表される正弦波とし, これを

$$v_s = V_s \cos \omega_s t \quad (2)$$

で表される信号波 (変調波) によって振幅変調する場合を考える. 振幅変調は, 搬送波の振幅が変調波によって変化する方式なので, 被搬送波の振幅は

$$V_c + k_a V_s \cos \omega_s t \quad (3)$$

となり, 振幅が時間によって変化する. ここに, k_a は比例定数である. したがって, 被変調波 v は, 次のようになる.

$$v = (V_c + k_a V_s \cos \omega_s t) \cos \omega_c t = V_c (1 + m_a \cos \omega_s t) \cos \omega_c t \quad (4)$$

ここで,

$$m_a = k_a V_s / V_c \quad (5)$$

であり, これを変調度, または百分率で表して変調率という.

復調は, 被変調波を整流または 2 乗し, それに含まれる低周波成分を取り出すことによってなされる. 振幅変調は, 搬送波増幅器の増幅度を変調信号によって変化させればよい. 図 1 は変調信号, 搬送波及び被変調波である.

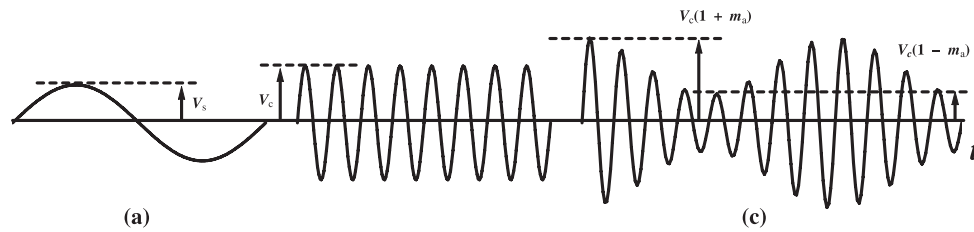


図 1: 各部の波形 (a) 変調信号, (b) 搬送波, (c) 被変調波

3 実験

図 2 は AM 変復調回路である。

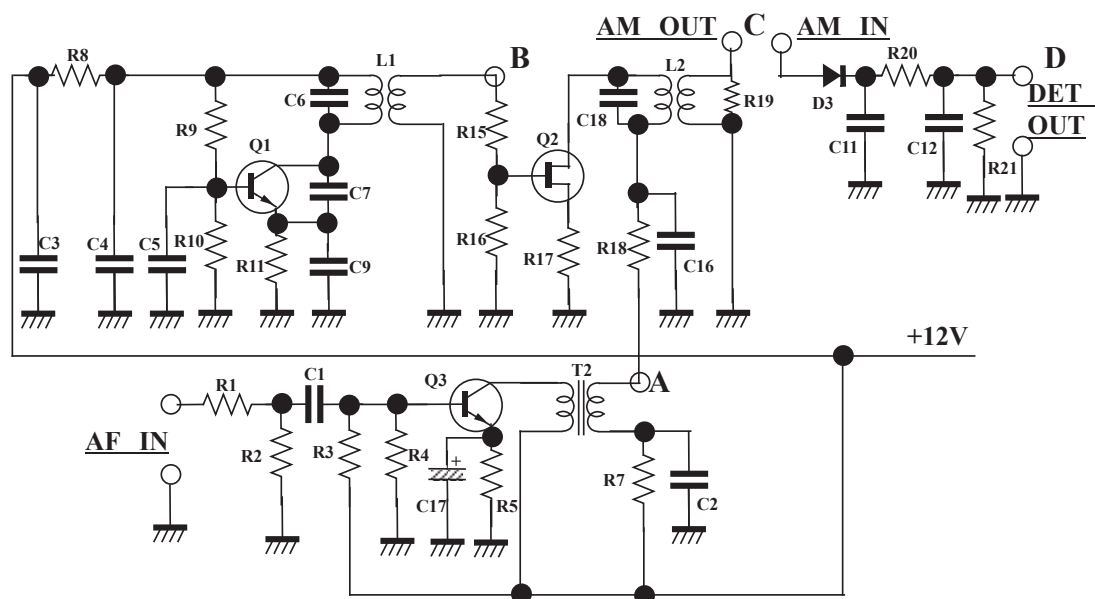


図 2: AM 変復調回路

- (1) 「AM OUT」端子と「AM IN」端子を接続した。
- (2) 低周波発振器を「AF IN」に接続し、3 kHz の入力信号に対する図 2 の「AF IN」, 「AM OUT」及び「DET OUT」端子の電圧波形をスケッチした。ただし、「AM OUT」の包絡線電圧や「DET OUT」が歪まないよう低周波発振器の Amplitude を調整した。
- (3) 100 Hz～50 kHz の周波数範囲の「AF IN」-「AM OUT」及び「DET OUT」間の周波数特性を測定した (10 ポイント以上)。

注：片対数のグラフ用紙を用いた。「AM OUT」については、包絡線電圧の p-p 値を測定した。
- (4) 入力周波数を一定 (3 kHz) としたときの「AF IN」に対する「AM OUT」, 「DET OUT」の入出力特性を測定した (10 ポイント以上)。

注：方眼紙を用いた。「AM OUT」については、包絡線電圧の p-p 値を測定した。

3.1 実験結果

以下は本実験で得られた測定結果の抜粋である．単位は測定器表示の通り．


■注意 今回の測定はオシロスコープにプローブ×10を使用して行った．そのため，表示された値はプローブの分圧により10倍（または表示がそのままの場合は実際値が表示の1/10）になっている場合がある．本稿では既存の測定結果はそのまま残し，後に補正（測定値を10で割る）した補正済みの表を示す．

以下，実験項目ごとに結果をまとめる．


- 実験 (2): 波形のスケッチ (AF IN, AM OUT, DET OUT)
- 実験 (3): 周波数特性 (AF IN - AM OUT, DET OUT)
- 実験 (4): 入出力特性 (AF IN 対 AM OUT, DET OUT)

実験 (2) の波形スケッチ

実験 (2) により観測した波形を以下に示す．

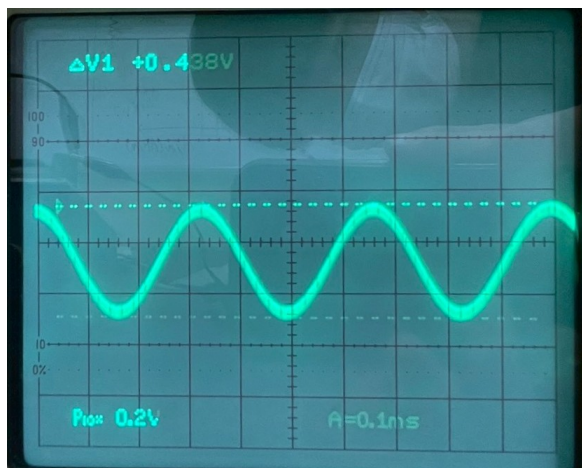


(a) AF IN (p-p)

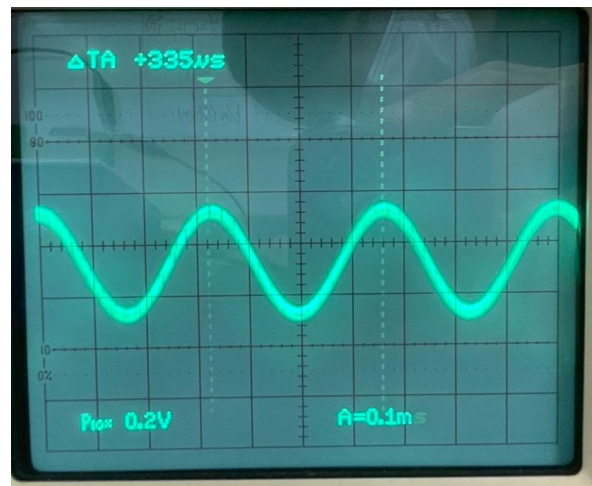


(b) AF IN (周期 T)


図 3: AF IN の波形 (p-p と周期)

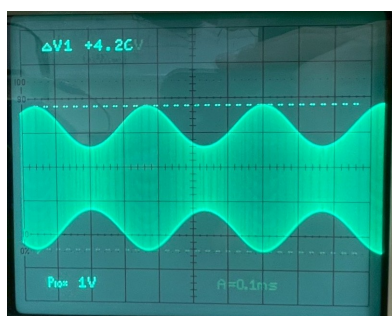

(a) AM OUT 山-山

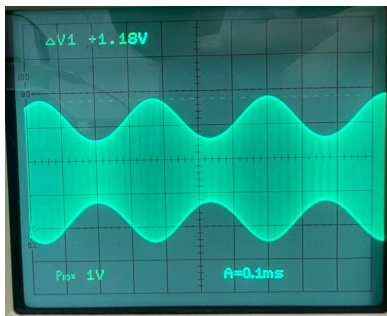


(b) AM OUT 山-谷

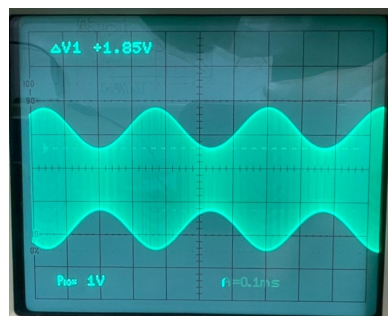


(c) AM OUT 谷-谷

図 4: AM OUT の包絡線波形 (各代表測定)

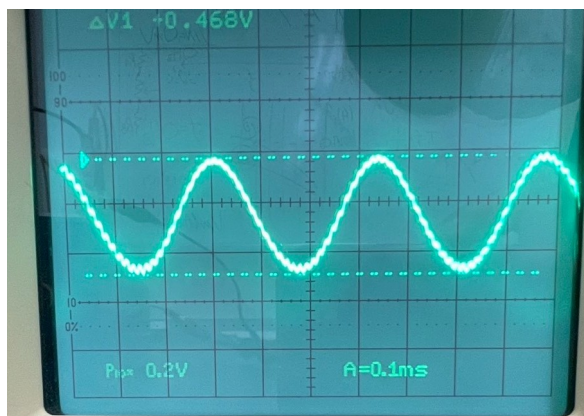

(a) DET OUT (p-p)

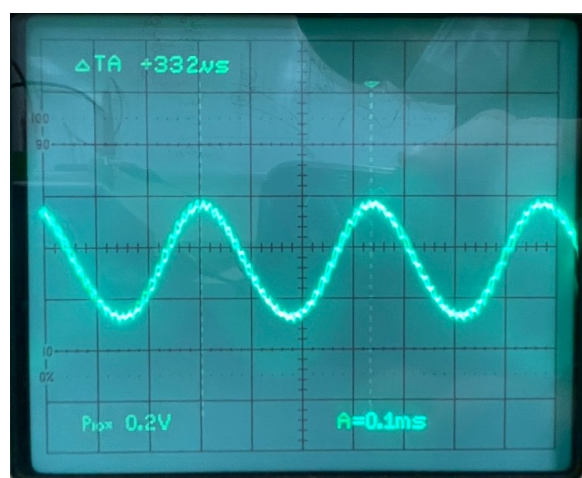

(b) DET OUT (周期 T)

図 5: DET OUT の波形 (p-p と周期)

実験 (3) の周波数特性

実験 (3) により得られた周波数特性の測定結果は表および図の通りである。

表 1: 周波数特性: 周波数に対する AM OUT(包絡線 p-p) と DET OUT の測定値

| 周波数 (Hz) | AM OUT | DET OUT |
|----------|--------|---------|
| 100 | 1.46 | 0.186 |
| 400 | 1.88 | 0.394 |
| 600 | 1.95 | 0.584 |
| 800 | 1.94 | 0.734 |
| 2,000 | 2.07 | 0.810 |
| 3,000 | 2.09 | 0.802 |
| 5,000 | 2.08 | 0.860 |
| 10,000 | 2.01 | 0.860 |
| 20,000 | 2.07 | 0.835 |
| 50,000 | 0.94 | 0.830 |

表 2: 周波数特性: 測定値を 10 で割った実際の AM OUT(包絡線 p-p) と DET OUT

| 周波数 (Hz) | AM OUT (補正後) | DET OUT (補正後) |
|----------|--------------|---------------|
| 100 | 0.146 | 0.0186 |
| 400 | 0.188 | 0.0394 |
| 600 | 0.195 | 0.0584 |
| 800 | 0.194 | 0.0734 |
| 2,000 | 0.207 | 0.0810 |
| 3,000 | 0.209 | 0.0802 |
| 5,000 | 0.208 | 0.0860 |
| 10,000 | 0.201 | 0.0860 |
| 20,000 | 0.207 | 0.0835 |
| 50,000 | 0.094 | 0.0830 |

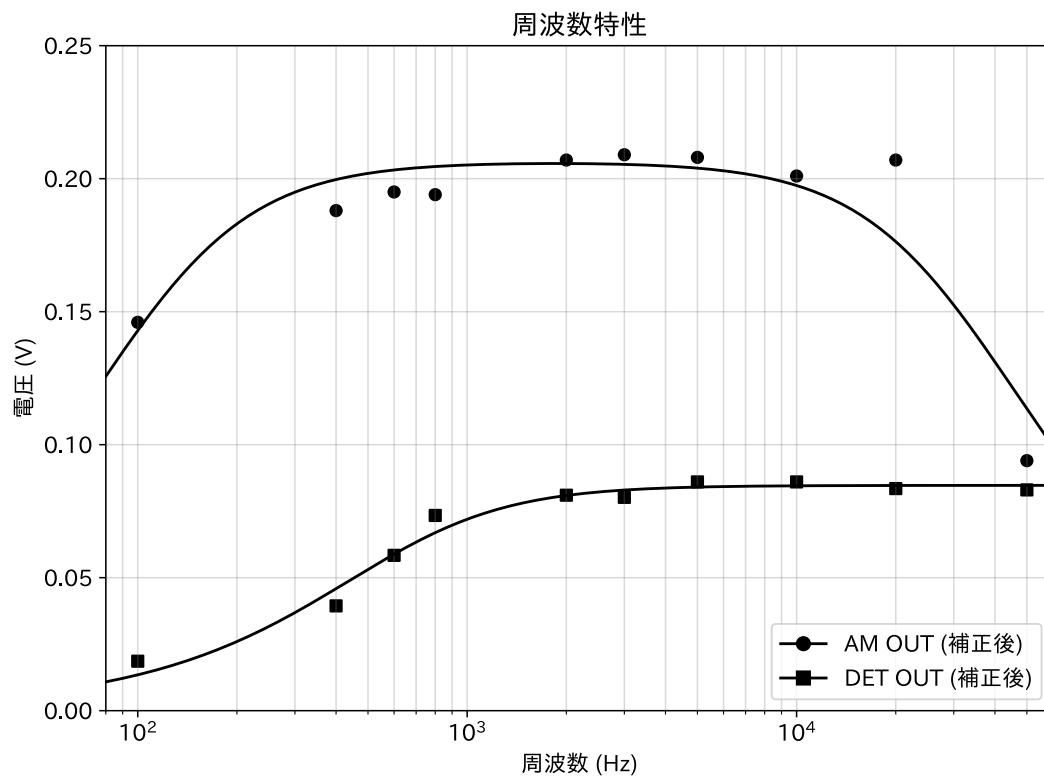


図 6: 周波数特性 (補正後) のグラフ (片対数表示)

実験 (4) の入出力特性

実験 (4) により測定した入出力特性を表と図に示す.

表 3: 入出力特性: AF IN と対応する AM OUT, DET OUT の測定値 (3 kHz)

| AF IN | AM OUT | DET OUT |
|-------|--------|---------|
| 1.35 | 3.50 | 1.36 |
| 1.225 | 3.24 | 1.23 |
| 1.13 | 3.00 | 1.15 |
| 0.995 | 2.55 | 1.025 |
| 0.83 | 2.22 | 0.87 |
| 0.735 | 1.93 | 0.76 |
| 0.596 | 1.66 | 0.634 |
| 0.49 | 1.36 | 0.514 |
| 0.41 | 1.07 | 0.432 |
| 0.18 | 0.405 | 0.174 |

表 4: 入出力特性: AF IN と対応する AM OUT, DET OUT の補正後測定値 (3 kHz)

| AF IN | AM OUT (補正後) | DET OUT (補正後) |
|--------|--------------|---------------|
| 0.135 | 0.350 | 0.136 |
| 0.1225 | 0.324 | 0.123 |
| 0.113 | 0.300 | 0.115 |
| 0.0995 | 0.255 | 0.1025 |
| 0.083 | 0.222 | 0.087 |
| 0.0735 | 0.193 | 0.076 |
| 0.0596 | 0.166 | 0.0634 |
| 0.049 | 0.136 | 0.0514 |
| 0.041 | 0.107 | 0.0432 |
| 0.018 | 0.0405 | 0.0174 |

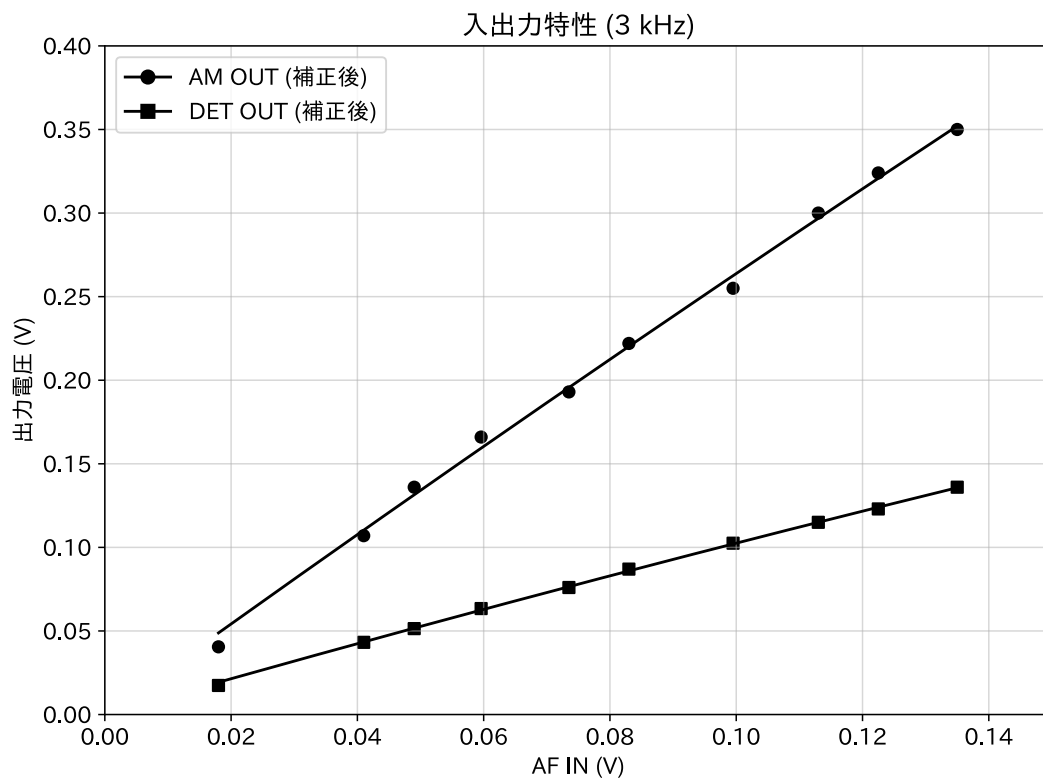


図 7: 入出力特性 (補正後) のグラフ (3 kHz)

4 考察

- (1) 実験 (2) の波形について考察する.
- (2) 実験 (3) の結果を考察する.

- (3) 実験 (4) の結果を考察する.
- (4) 図 2 の AM 変復調回路の各部の動作について説明する.
- (5) 変調回路及び復調回路を一つずつ調べ動作を説明する.

1. 実験 (2) 波形の考察

実験 (2) の波形 (図 3～図 5) を簡潔にまとめる. AF IN と DET OUT の周期はそれぞれ $T = 335 \mu\text{s}$, $T = 332 \mu\text{s}$ で周波数はいずれも約 3.0 kHz に一致し, 復調波形に顕著な歪みはない. 包絡線の最大値 $A = 4.26 \text{ V}$, 最小値 $B = 1.85 \text{ V}$ から

$$m = \frac{A - B}{A + B} = \frac{4.26 - 1.85}{4.26 + 1.85} \approx 0.395$$

変調度は約 40% で, 過変調は生じていない.

2. 実験 (3) 周波数特性の考察

図 6 では 2 kHz～20 kHz でほぼ一定出力. 低域の減少は結合/バイパス用コンデンサで低周波が通りにくいいため, 高域低下は同調回路とトランスの限界による. 音声帯域 (約 300 Hz～3.4 kHz) を扱うには十分平坦である.

3. 実験 (4) 入出力特性の考察

図 7 では AF IN に対し AM OUT と DET OUT がほぼ比例し原点近くを通る. 変調部は入力振幅に素直に追従し, ダイオードは十分な振幅で直線動作している. 飽和や顕著な歪みは観測されない.

4. 回路動作および変復調方式の特定

図 2 の各部の主な働きと方式を簡潔に示す^[1].

■変調部

- Q3: 音声信号 (AF IN) を増幅しトランス T2 へ送る.
- Q1: LC 回路で搬送波を発振.
- 方式: T2 が電源と Q1 コレクタの間に入りコレクタ電圧が音声で揺れ振幅が変化するため AM (コレクタ変調). 深い変調でも歪みが少ない.

■緩衝部

- Q2: バッファ. 発振部を負荷変動から守る.

■復調部

- D3: 整流して包絡線を得る第一段.
- R20, C11, C12 など: 平滑し高周波成分を除き包絡線のみ取り出す.

- 方式: 十分な振幅で動作する包絡線検波で直線復調。微小信号用の二乗復調ではない。

参考文献

- [1] 丹野頼元『森北電気工学シリーズ 2 電子回路 (第 2 版)』森北出版株式会社, 1988 年, pp.253–265.